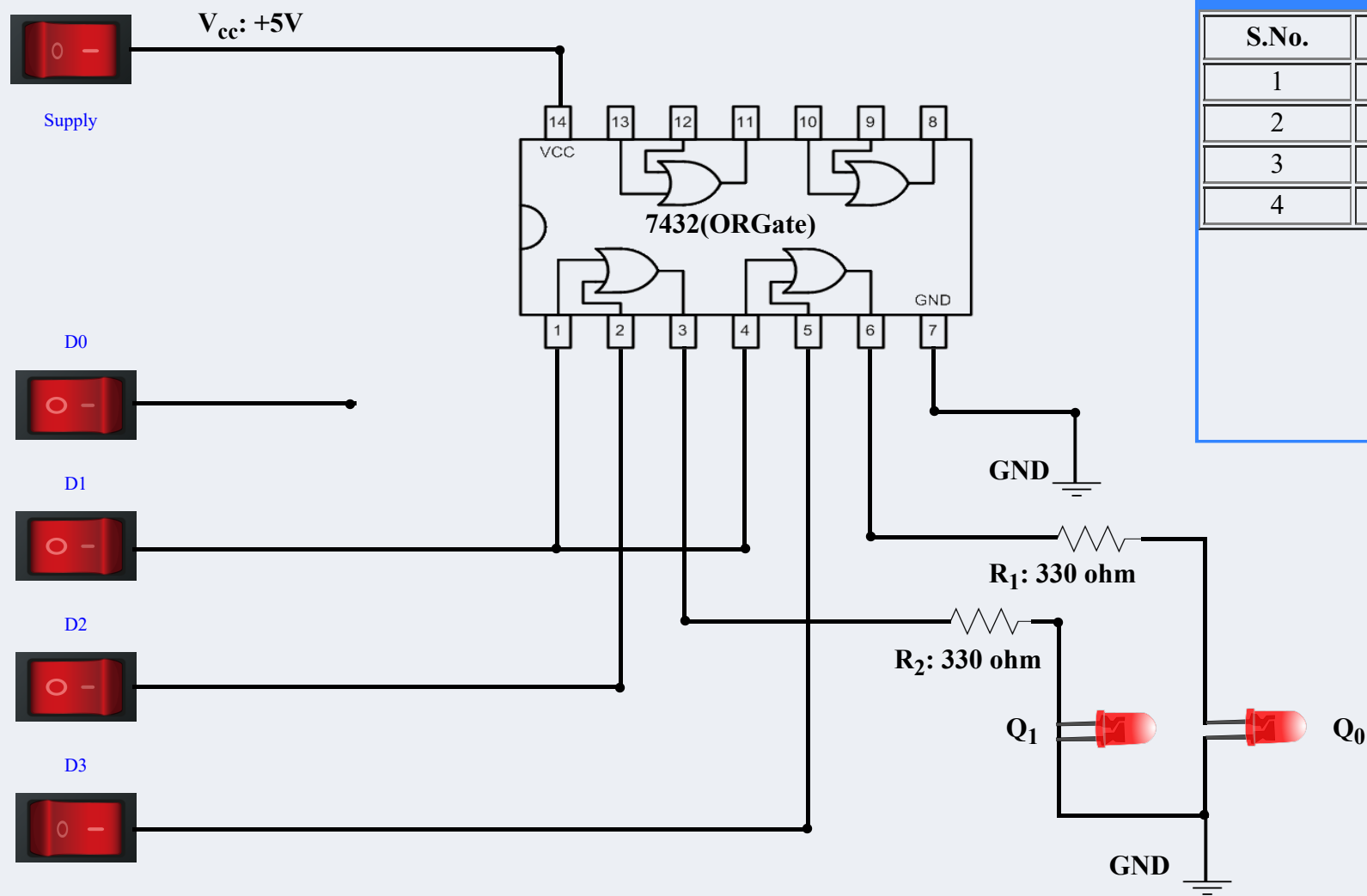


INSTRUCTIONS

Experiment to perform logic of 4x2 Encoder



TRUTH TABLE

Print

S.No.	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Q ₁	Q ₀
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1
3	0	1	0	0	1	0
4	1	0	0	0	1	1